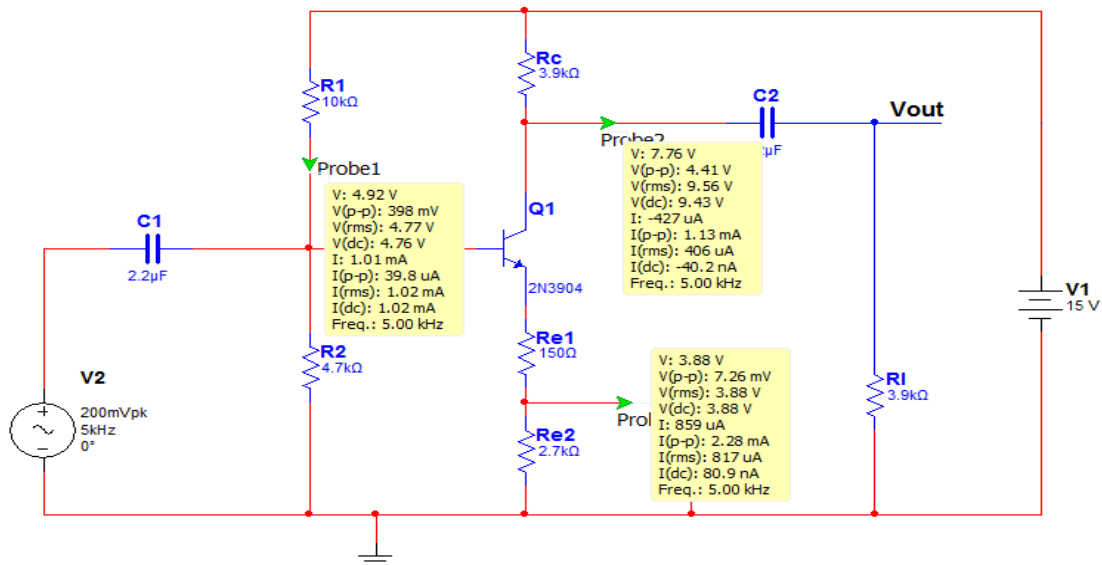


I.I.S.S. "PANETTI - PITAGORA"
Compito n.3
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Classe IV ITEC – 23 marzo 2016

Dalla conoscenza dei valori $V_{(dc)}$ e $I_{(dc)}$ dei tre probe indicati in figura, determinare le tre correnti I_B , I_C , I_E e le tensioni V_{BE} , V_{CE} . Determinare, inoltre, il beta del transistor. Giustificare le formule che si intendono utilizzare.



I.I.S.S. "PANETTI - PITAGORA"
Compito n.3
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Classe IV ITEC – 23 marzo 2016

Dalla conoscenza dei valori $V_{(dc)}$ e $I_{(dc)}$ dei tre probe indicati in figura, determinare le tre correnti I_B , I_C , I_E e le tensioni V_{BE} , V_{CE} . Determinare, inoltre, il beta del transistor. Giustificare le formule che si intendono utilizzare.

