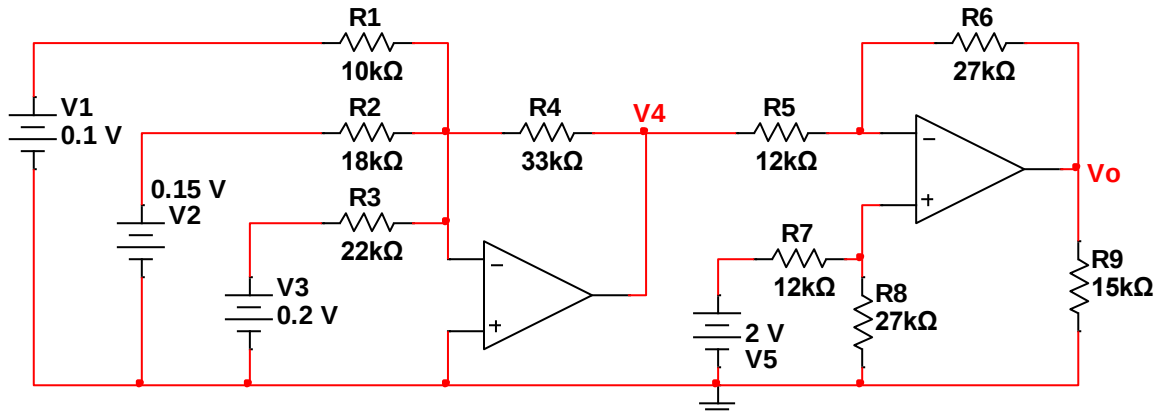


I.I.S.S. "PANETTI – PITAGORA" B A R I
Compito di Elettronica ed Elettrotecnica n.5
Classe IV ITEC – 23 maggio 2016 – fila 1
Prof. Giuseppe SPALIERNO

Dopo aver descritto gli stadi costitutivi del circuito in figura, determinare:

- 1) Le tensioni di uscita di ciascuno stadio (V_4 e V_o)
- 2) La corrente I_o di uscita dell'operazionale del secondo stadio
- 3) Il nuovo valore di V_1 affinché la tensione di uscita su R_9 sia nullo



I.I.S.S. "PANETTI – PITAGORA" B A R I
Compito di Elettronica ed Elettrotecnica n.5
Classe IV ITEC – 23 maggio 2016 – fila 2
Prof. Giuseppe SPALIERNO

Dopo aver descritto gli stadi costitutivi del circuito in figura, determinare:

- 4) Le tensioni di uscita di ciascuno stadio (V_3 e V_o)
- 5) La corrente I_o di uscita dell'operazionale del secondo stadio
- 6) Il nuovo valore di V_1 affinché la tensione di uscita V_o sia nullo

