

1→2→ 3→ 4→ 5→6→1→2→ecc.

Contatore digitale da 1 a 6 per dado elettronico.
I tre bit di uscita del contatore alimentano i tre ingressi meno significativi del display LED a 7 segmenti con circuito di decodifica interno.

