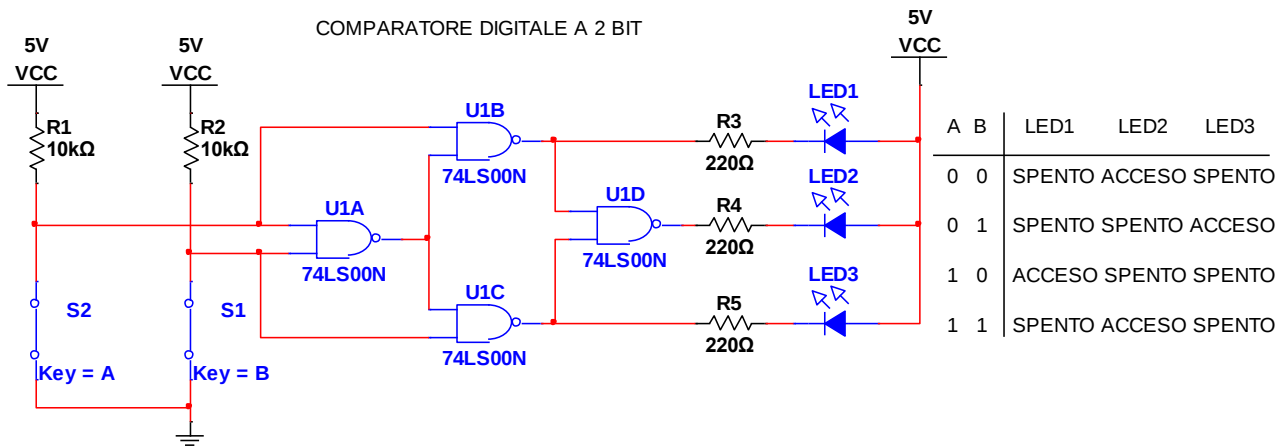


Classe III ITEC
Laboratorio di "Elettronica ed Elettrotecnica"
Prof. Giuseppe SPALIERNO
Esercitazione del 13 febbraio 2015



LED1 acceso se $A=1$ e $B=0$ cioè se $A>B$ (comparatore di maggioranza)
 LED3 acceso se $A=0$ e $B=1$ cioè se $A<B$ (comparatore di minoranza)
 LED2 acceso se $A=B=0$ oppure se $A=B=1$ cioè se $A=B$ (comparatore di uguaglianza)

