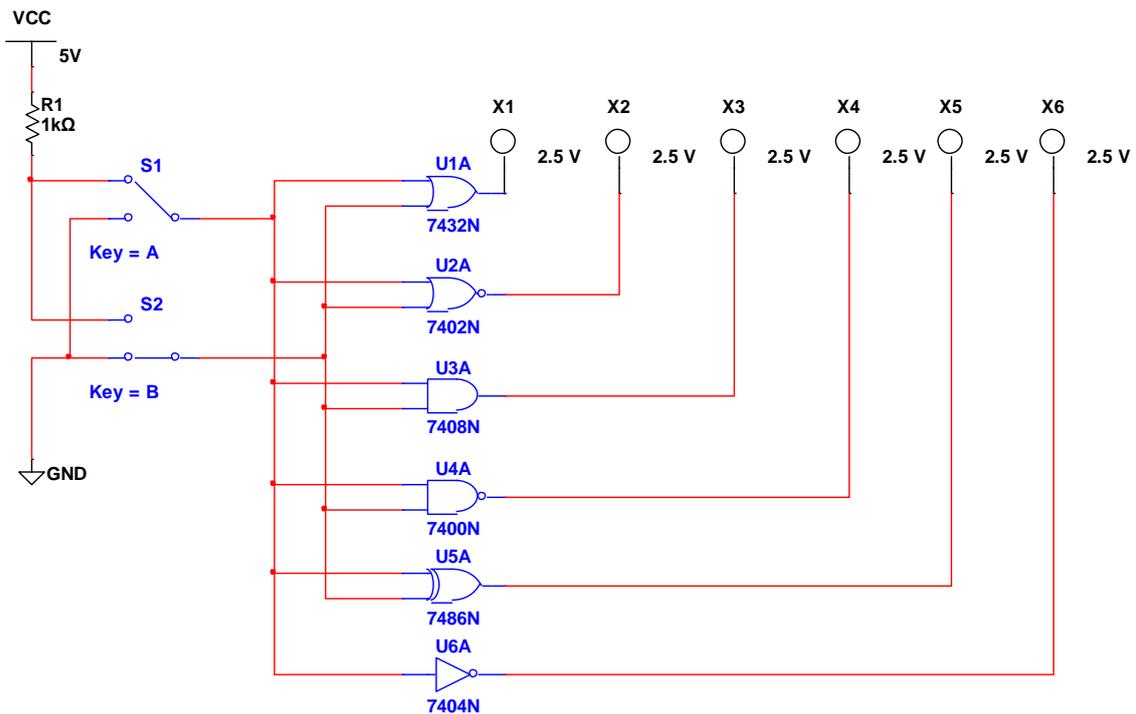
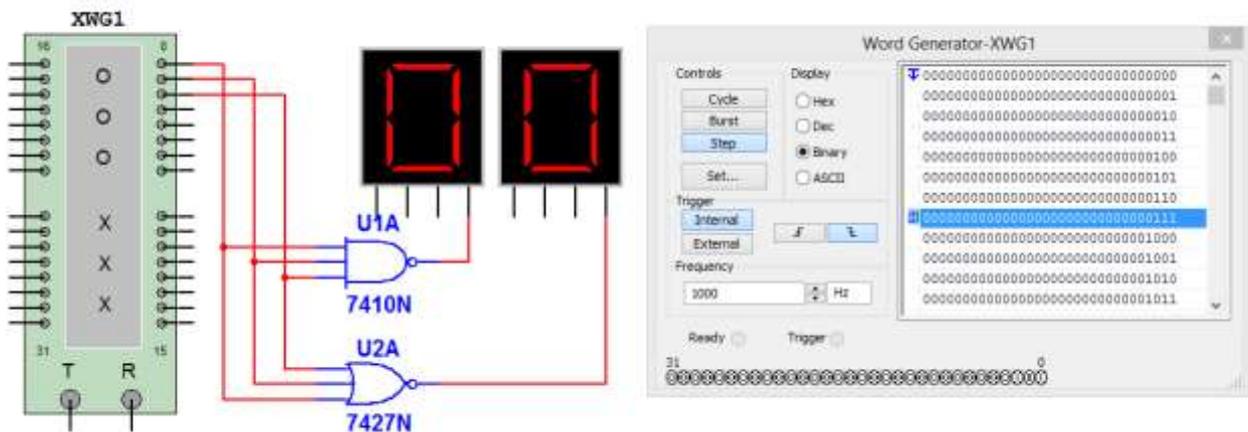


Porte logiche a due ingressi: OR, NOR, AND, NAND, X-OR, NOT



Porte NAND e NOR a tre ingressi



In questo secondo caso, il programma Multisim consente di pilotare il NAND e il NOR con i tre bit meno significativi del Word Generator. Quest'ultimo è impostato per generare tutte le sequenze a 31 bit. In particolare si sfruttano solo i 3 bit meno significativi che ci danno le configurazioni da 000 a 111 come si vede a destra.